





Karta pracy klasa 6

Technika – obwody elektryczne



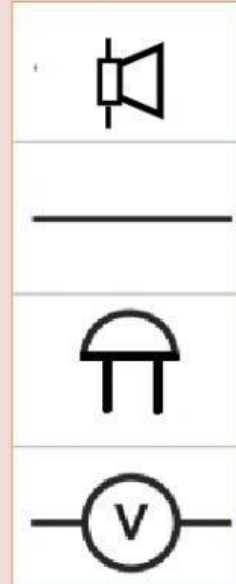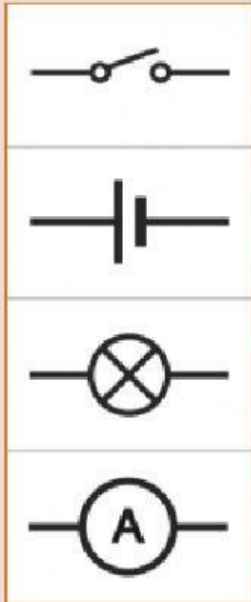1. Wpisz odpowiednie nazwy symboli. Nazwy wpisz małą literą.





2. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Amperomierz włączamy do obwodu _____. Mierzymy nim _____ prądu.

Woltomierz włączamy do obwodu _____. Mierzymy nim _____ prądu.

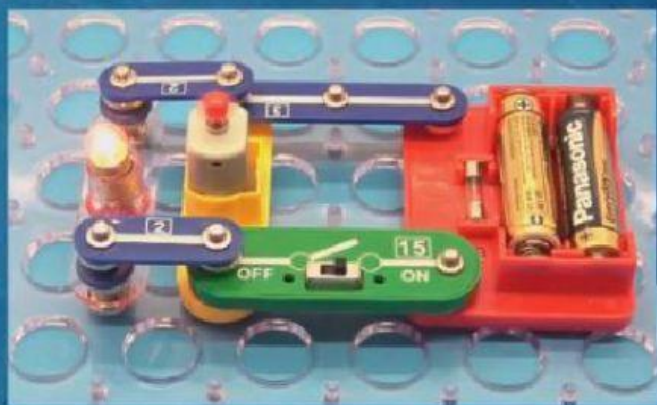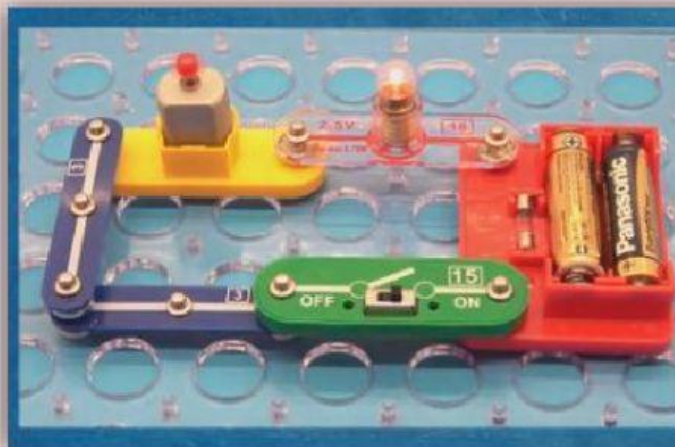
3. Wybierz odpowiednią nazwę obwodu elektrycznego. Zauważ, że zamiast drugiej żarówki jest silniczek.



4. Połącz przyrząd z właściwym symbolem.

PRZYRZĄD	SYMBOL
	
	
	
	
	

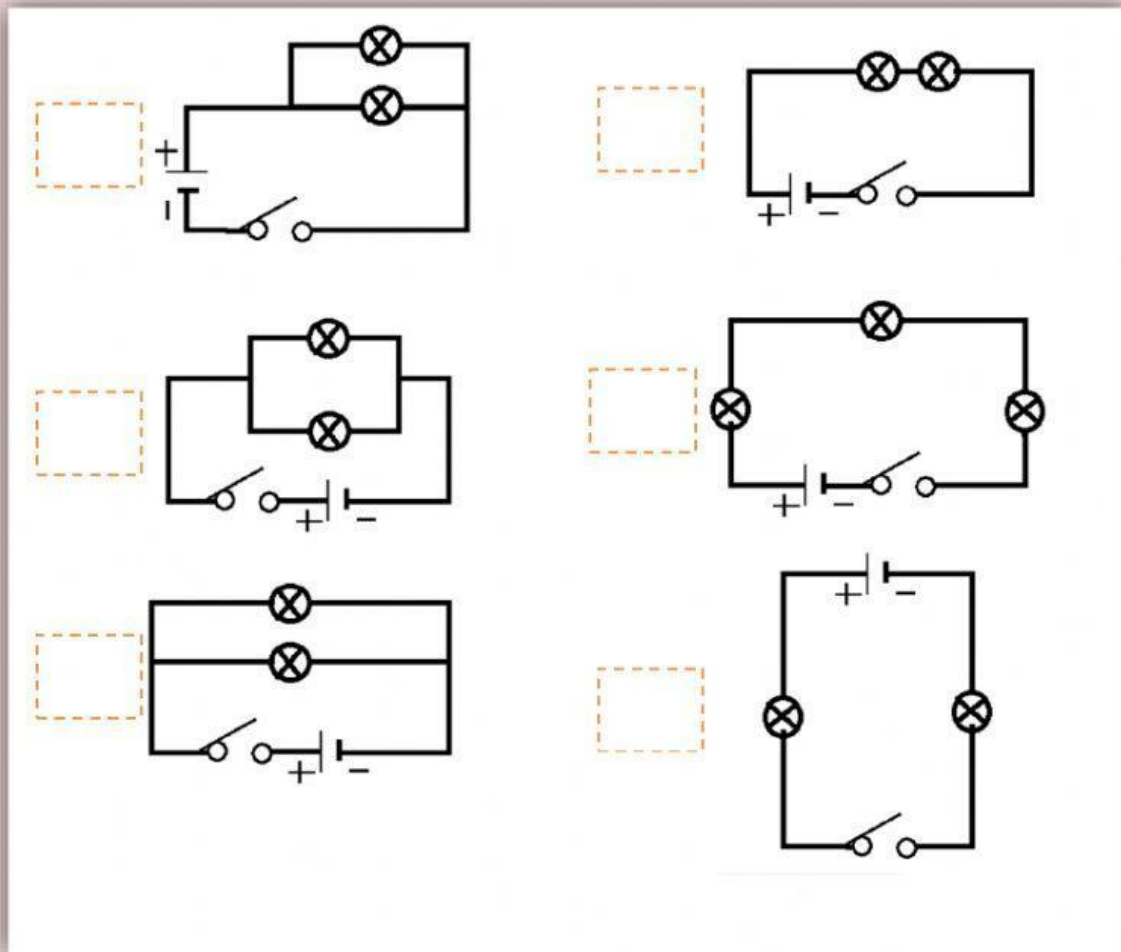5. Który obwód jest obwodem szeregowym, a który równoległym?



6. Kliknij w obrazek obejrzyj krótką animację przycisk a (prawy górny róg) i odpowiedz na pytanie – przycisk b

