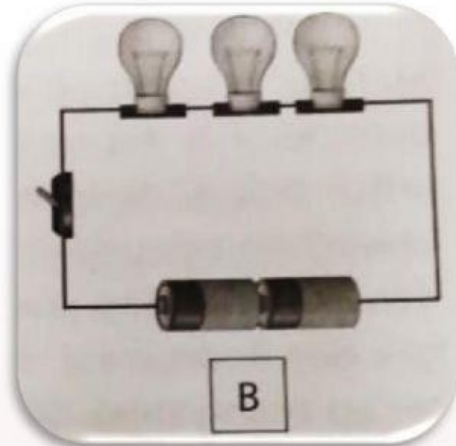
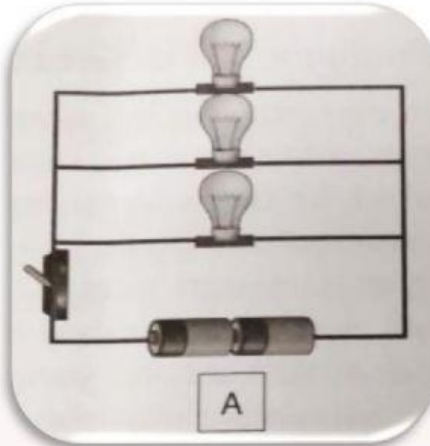


Perhatikan kedua gambar rangkaian di bawah ini, setelah itu kerjakan latihan



EVALUASI



1. Rangkaian listrik manakah yang menghasilkan cahaya lampu redup? Jelaskan!
2. Rangkaian listrik manakah yang sangat cocok untuk diterapkan pada instalasi listrik di rumah? Jelaskan!
3. Rangkaian listrik manakah yang membutuhkan biaya paling murah? Jelaskan!
4. Tuliskan contoh penerapan penggunaan rangkaian listrik (A) dan (B) dalam kehidupan sehari-hari!