


PRAKTIK 7

Elektrik

TEMA

Sains Fizikal

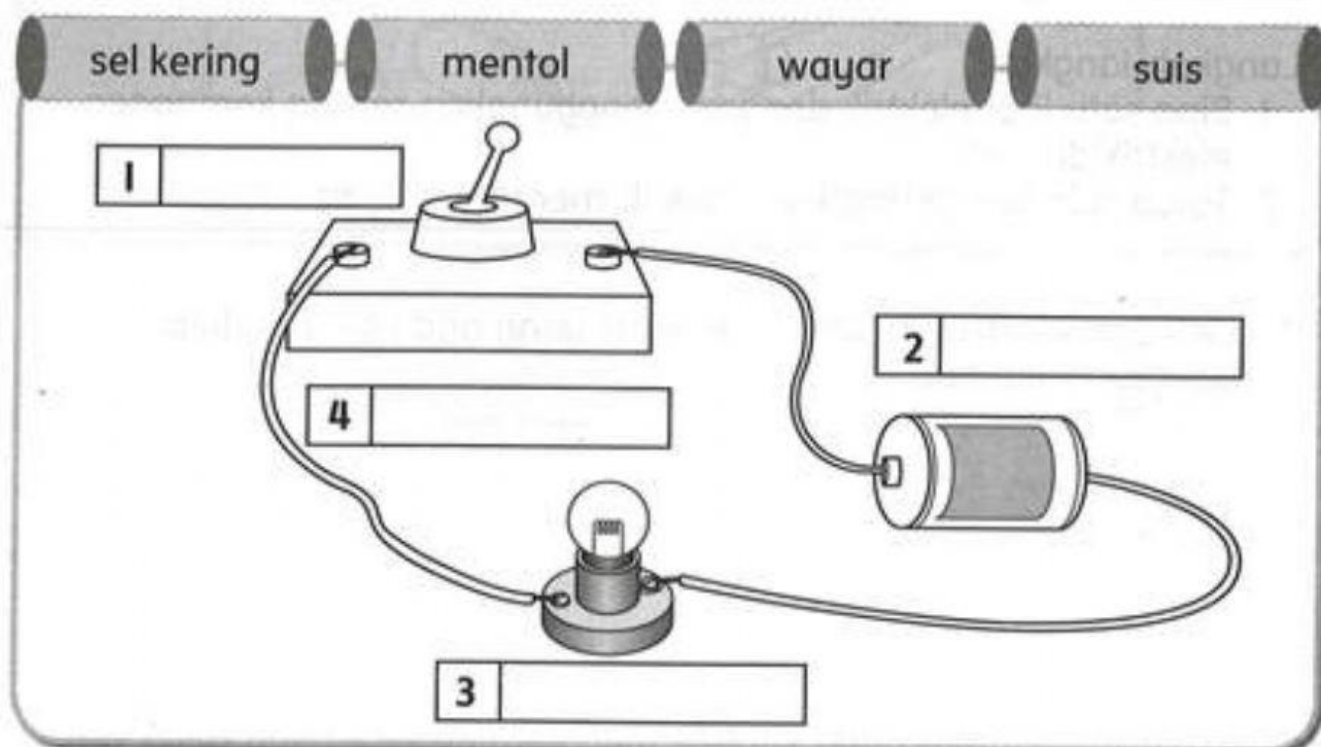A Rajah berikut menunjukkan sebuah litar elektrik. Labelkan komponen elektrik dalam litar di bawah. **7.1.1, 7.1.2 TP 1**



B Padankan komponen elektrik berikut dengan fungsinya yang betul. **7.1.2 TP 2**

5 Sel kering

Mengalirkan arus elektrik

6 Wayar

Membekalkan tenaga elektrik

7 Mentol

Menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya

8 Suis

Menyambung dan memutuskan litar elektrik