

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 35

مجلس 2 -نطاق 6


اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

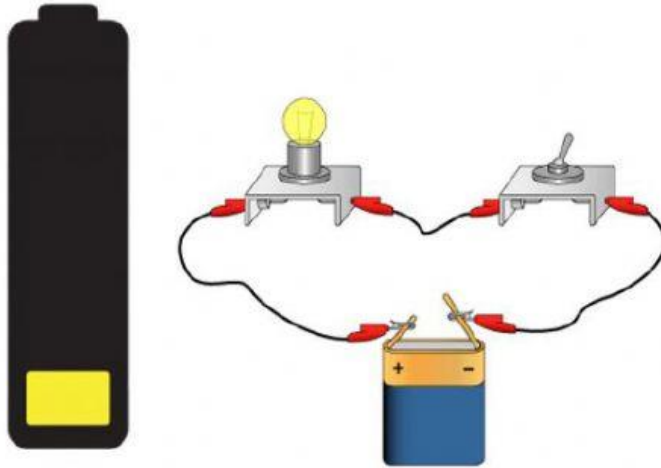ما هو الجهاز الكهربائي المستخدم في الدائرة ؟



a. مصباح .

b. سماعة .

c. محرك حراري .

d. تلفاز .

سؤال خارجي