

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 35

مجلس 2 -نطاق 6


اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

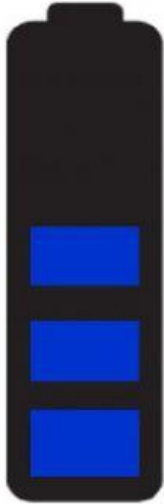2. عندما يفتح مفتاح الدائرة، أي من التالي يتوقف؟



A. التيار

B. المقاومة

C. الشحنة الساكنة

D. الشحنة الكلية

صفحة 160