



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

	اسم الطالبة
--	-------------

01

➤ ما الأجزاء التي تتألف منها دائرة كهربائية بسيطة ؟

7 يسمى المسار المغلق الذي يمكن أن تتدفق الشحنات الكهربائية فيه .



- a. البطارية .
- b. الجهاز الكهربائي.
- c. المفتاح .
- d. الدائرة الكهربائية .

الكتاب المدرسي صفحة 159