

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 37

مجلس 2 -نطاق 6


اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة : .....

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

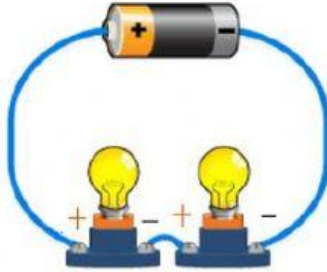- لماذا تسمى الدائرة في الصورة دائرة توالي؟



a. لأنها تحتوي على مصباحين .

b. لأن التيار نفسه يتدفق عبر المصابيح .

c. لأنها تستخدم بطارية واحدة .

سؤال خارجي