

العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2

Exit Card 36

مجلس 2 -نطاق 6


اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة :

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- ما عدد المسارات في دائرة التوالي ؟

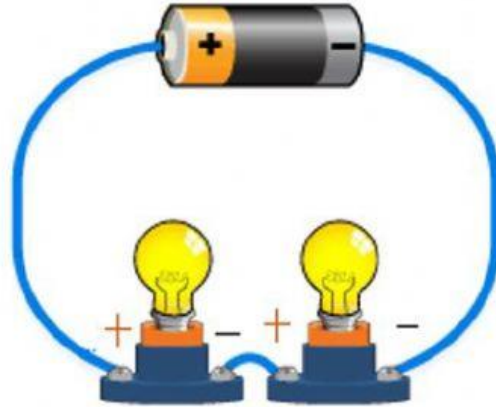

1 .a

2 .b

3 .c

سؤال خارجي