

ورقة عمل

إذا تلفت لمبة لا تعمل
الدائرة

شدة الإضاءة قوية

شدة الإضاءة ضعيفة

الاستهلاك ضعيف

أكثر من مسار للتيار

للتيار مسار واحد

الاستهلاك عادي

إذا تلفت لمبة تعمل
الدائرة

وجه المقارنة	التوصيل على التوالي	التوصيل على التوازي
مسار التيار		
شدة الإضاءة		
عمل الدائرة		
الاستهلاك		