
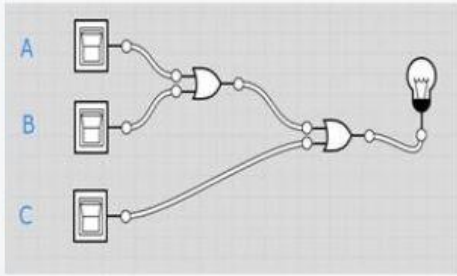


Тапсырма 4. Электрлік сызбаның қайсысы $F = (A \vee B) \wedge (A \wedge B)$ функциясы болып табылады?


A)

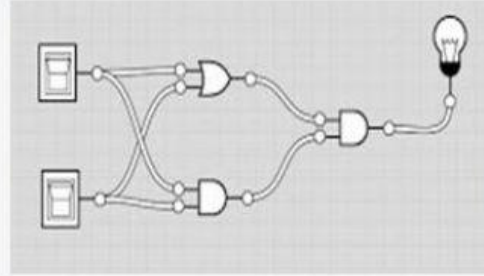

B)



C)

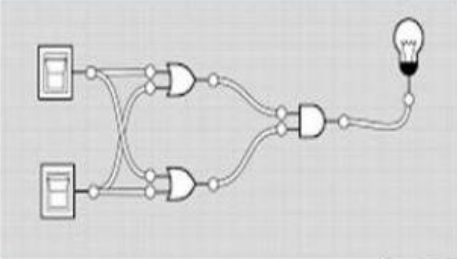

D)

