
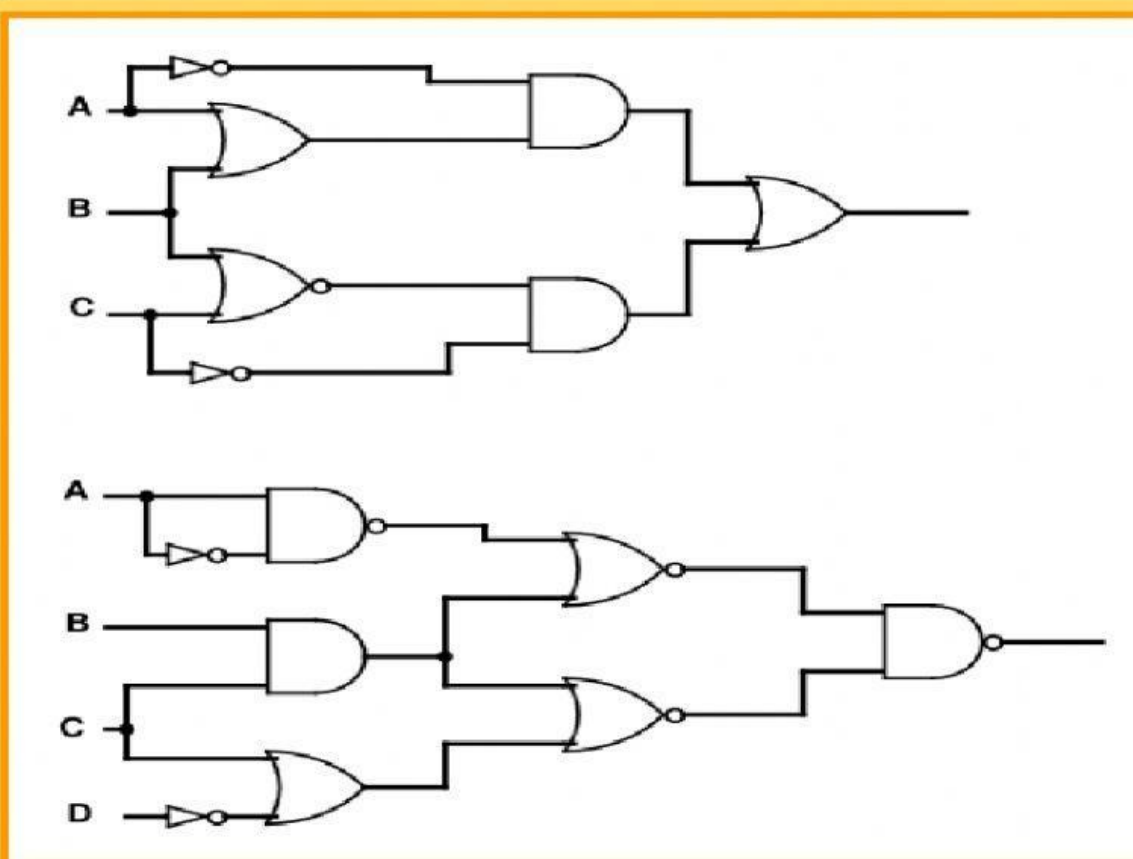
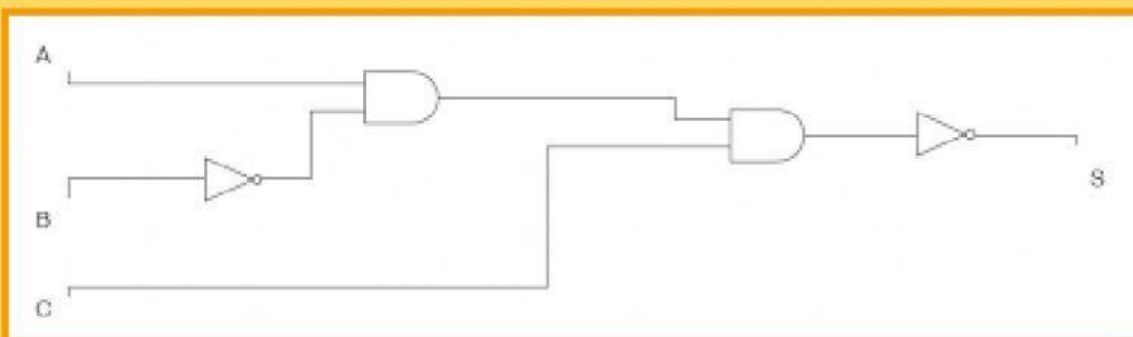


MISSIÓ 4.1

EXERCICI 1

Troba la funció lògica a la sortida dels següents logigrames. Segueix ordre alfabètic i "*" per indicar les portes AND.

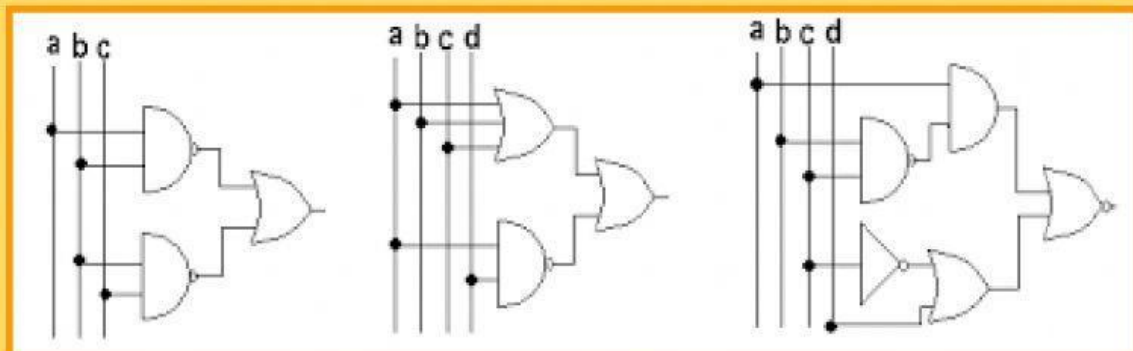

EXERCICI 2

Completa els valors que falten en els següents circuits :

