



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 ف1





مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1

اسم الطالبة

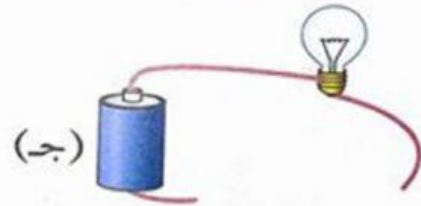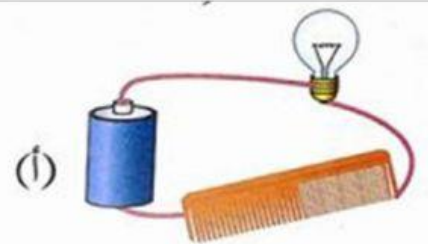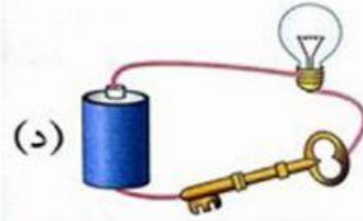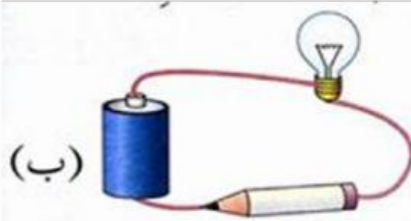4. حدد الدائرة الكهربائية التي يضيء فيها المصباح؟



سؤال خارجي