



	اسم الطالبة
--	-------------

01

□ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- تم توصيل الأسلاك في المنزل بدائرة التوصيل على التوالي ، ماذا سيحدث اذا توقف أحد الأجهزة عن العمل ؟

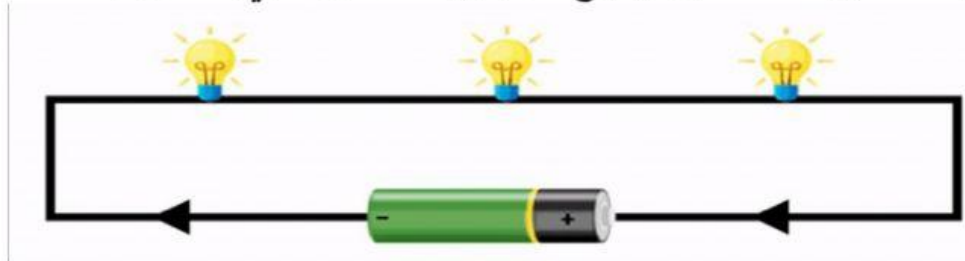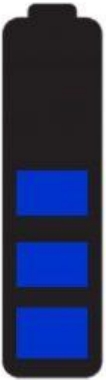- سوف تتوقف بعض الأجهزة عن العمل .
- سوف تتوقف جميع الأجهزة عن العمل .
- سوف تستمر جميع الأجهزة الأخرى في العمل .



سؤال خارجي