


KOMPONEN ELEKTRIK

A) Labelkan nama komponen elektrik. Tarik jawapan ke dalam kotak.

Mentol

Suis

Sel kering

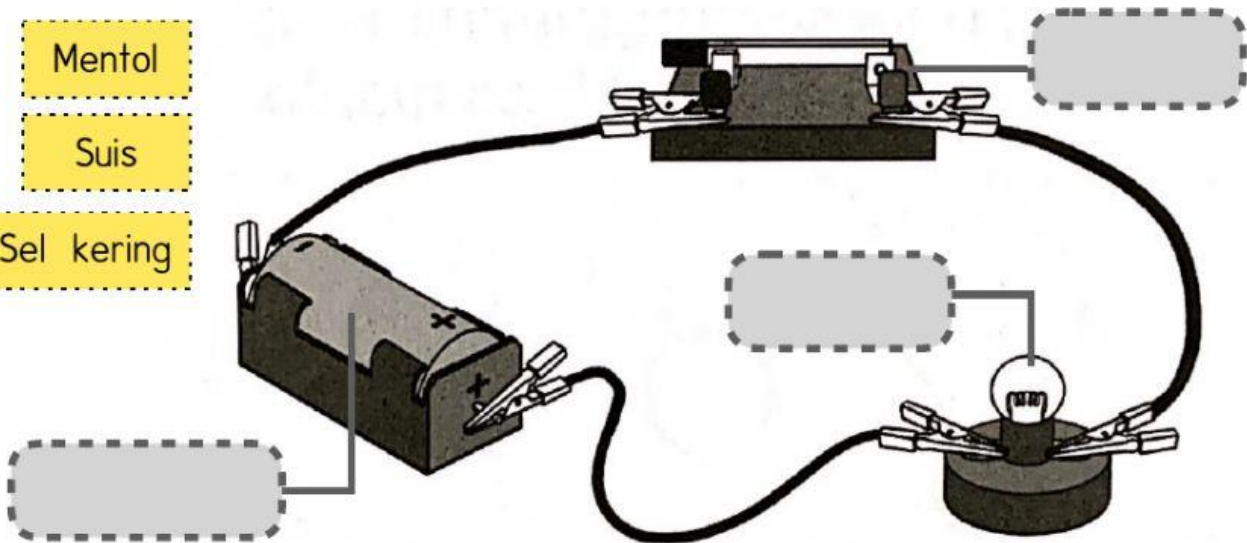

B) Padankan fungsi dengan komponen elektrik berikut.

Mengeluarkan cahaya

Membekalkan tenaga elektrik

Menyambungkan dan memutuskan litar elektrik

Menyambungkan komponen dalam litar elektrik

