



العلوم للصف الثامن / درس 4.2 فـ1

مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2

Experiment 35

مجلس 2 -نطاق 1


	اسم الطالبة
--	-------------

01

كيف تعمل المصابيح في دائرة التوصيل على التوازي ؟

6. حدد في الدائرة أدناه، المفتاح الذي يطفى فقط المصباحين 2 و3؟

بطارية
مصباح
مفتاح
سلك

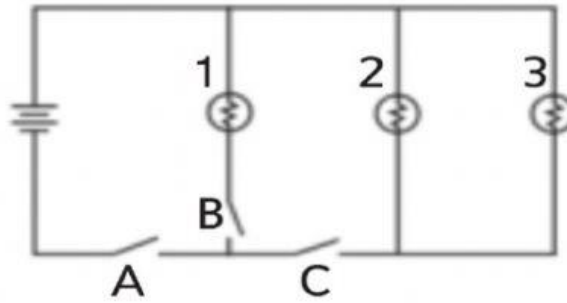

سؤال صفحة 143