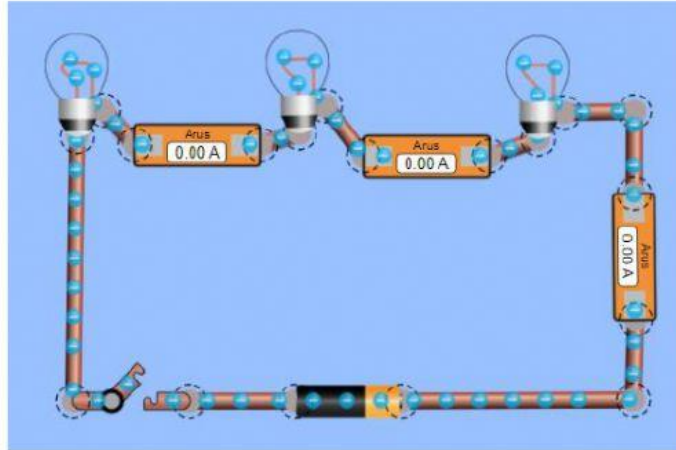


LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

LEMBAR PENGAMATAN

Pengamatan Rangkaian Pertama (Rangkaian Seri):



1. Tuliskan Tegangan dan Arus yang terukur pada hambatan

Hambatan	Tegangan (V)	Kuat Arus (I)
R_1		
R_2		
R_3		

2. Berapakah arus utama yang mengalir pada rangkaian?

Jawab :


3. Besaran apa yang sama dan berbeda dari hasil pengamatan?

Jawab : Besaran yang sama adalah

Besaran yang berbeda adalah

4. Pada rangkaian seri mempunyai karakteristik

Pengamatan rangkaian kedua (Paralel):

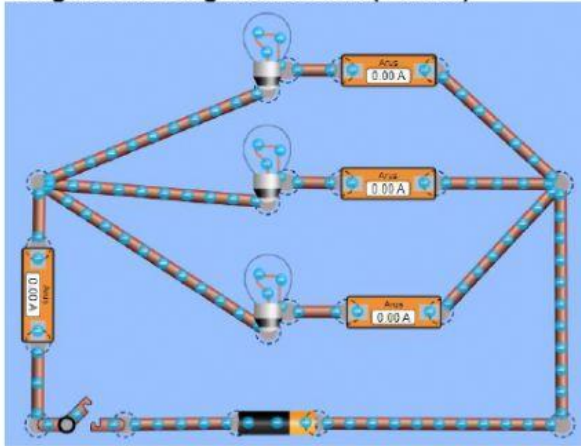

5. Tuliskan Tegangan dan Arus yang terukur pada hambatan

Hambatan	Tegangan (V)	Kuat Arus (I)
R_1		
R_2		
R_3		

6. Berapakah arus utama yang mengalir pada rangkaian?

Jawab :

7. Besaran apa yang sama dan berbeda dari hasil pengamatan?

Jawab : Besaran yang sama adalah

Besaran yang berbeda adalah

8. Pada rangkaian seri mempunyai karakteristik