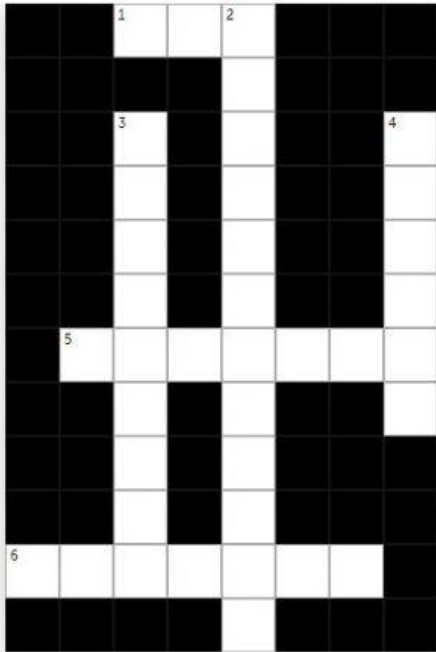




ACROSS

- 1 Terdapat _____ jenis litar elektrik. [3]
- 5 Komponen elektrik yang mesti dipasang secara bersiri di dalam litar. [7]
- 6 Litar yang mempunyai satu laluan tunggal. [7]

DOWN

- 2 Litar elektrik ialah laluan lengkap untuk _____ mengalir. [12]
- 3 Komponen elektrik yang mesti dipasang secara selari dalam litar. [9]
- 4 Litar yang mempunyai lebih dari satu laluan. [6]