

Labelkan gambarajah Litar Elektrik Ringkas dibawah dengan seret dan lepas jawapan pada gambar yang betul

