
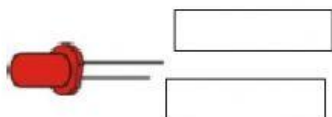


1. Označi polaritet izvoda diode.


Upiši: + ili -

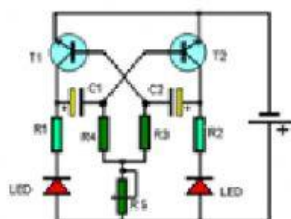

2. Napiši naziv sheme:



shema

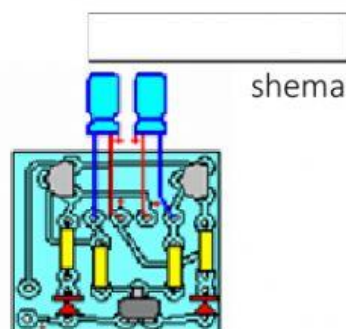

Montažna

Elektronička

3. Pored simbola elektroničkog elementa napiši njegov naziv:

otpornik

tranzistor

kondenzator

dioda

