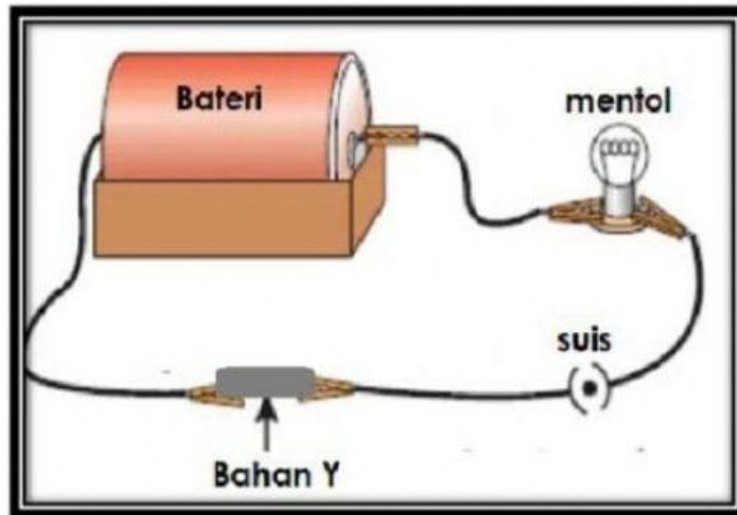


Rajah di bawah menunjukkan litar yang digunakan untuk menguji sama ada objek bersifat konduktor elektrik atau penebat elektrik.



Apakah yang akan berlaku pada mentol apabila bahan atau objek yang berikut disambungkan pada kedudukan Y? Tandakan sama ada mentol menyala atau tidak.

Objek / Bahan	Mentol (Menyala/Tidak Menyala)
Batang aiskrim	
Duit Syiling	
Gelang Getah	
Kain Kapas	
Air Paip	
Rod Kaca	
Paku Besi	