

12 عام

تقييم ختامي

ثلاث مقاومات ($12\Omega, 5\Omega, 15\Omega$) موصلة على التوالي مع بطارية فرق جهدها $75V$ ما مقدار التيار المار في الدائرة ؟

2.3A

3.4A

8.4 A

32A

في السؤال السابق ما مقدار فرق جهد المقاومة (15Ω)

75V

42.5V

34.5V

50V