
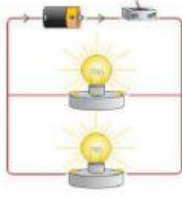


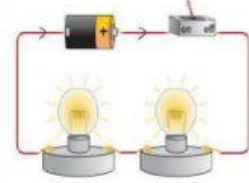نصل بين الصورة ونوع الدارة الكهربائية: توازي



توالي




والان هيا نقارن بين التوصيل على التوالي والتوازي في الجدول التالي

		وجه المقارنة
		نوع التوصيل
		مسار التيار الكهربائي
		أثر تلف او ازالة احد المصابيح

نرسم دائرة حول الاجابة الصحيحة فيما يلي:

-توصل المصابيح في المنزل على: أ-التوالي ب-التوازي ج- لاشيء مما ذكر

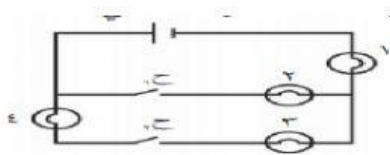-عند اغلاق المفتاح ح ١ في الدارة الكهربائية المقابلة، أي المصابيح يبقى مضيئا:



أ-المصباح ١ ب- المصباح ٢ ج- ١ و ٢

اسحب الكلمة المناسبة والتي تمثل احد عناصر الدارة الكهربائية على الرسم المقابل

السلك

المفتاح

البطارية

المصباح

