

Circuitos eléctricos


1. Arrastra el nombre de los elementos del circuito donde corresponda.

Receptor

Conductor

Interruptor

Generador

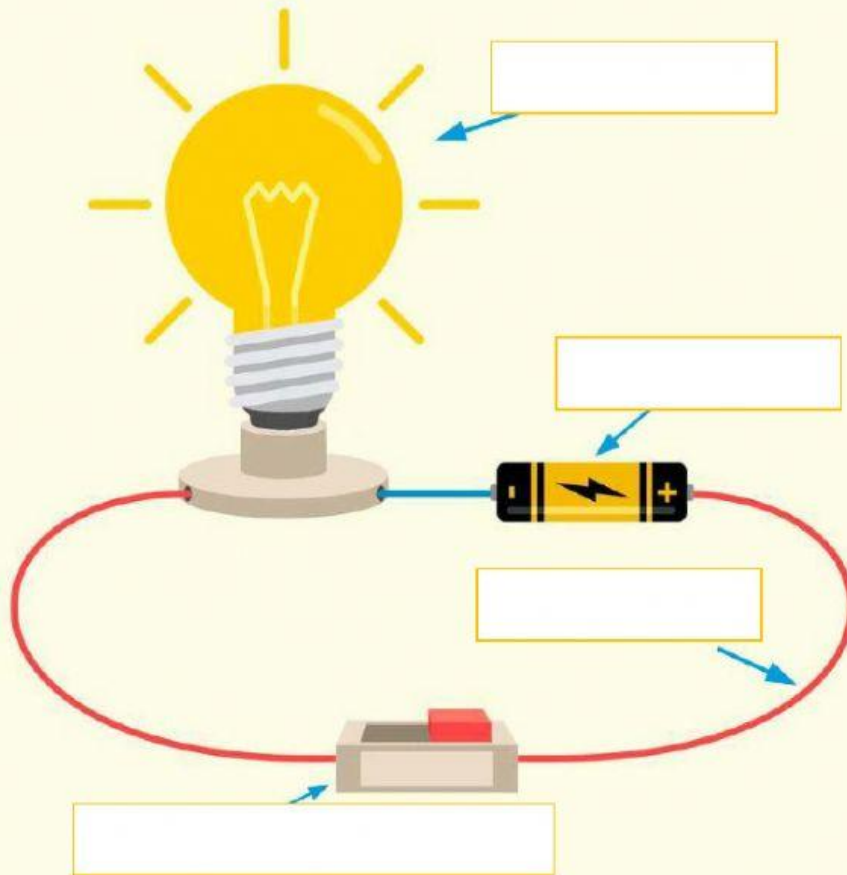

2. Une cada elemento del circuito con su función.



Produce la energía eléctrica que se conduce por todo el circuito.

Permiten abrir o cerrar a voluntad el paso de la corriente eléctrica.

Es el que mueve la corriente eléctrica de un elemento del circuito a otro del mismo.

Reciben la energía eléctrica y la transforman en otra cosa. Por ejemplo, un bombillo transforma energía eléctrica en luz.

