

LKPD

LISTRIK SEARAH (DC)
Muhammad Sifa'i, S.Pd.

Nama Kelompok:


Petunjuk LKPD:

1. Kerjakan LKPD bersama kelompok kalian
2. Ikuti arahan dari Pak Sifa'i
3. Kerjakan secara lengkap

Langkah-langkah percobaan

- Siapkan handphone android kalian
- Buka grup kelas kalian
- Klik link yang dikirimkan oleh Pak Sifa'i
- Lalu ikuti penjelasan Pak Sifa'i

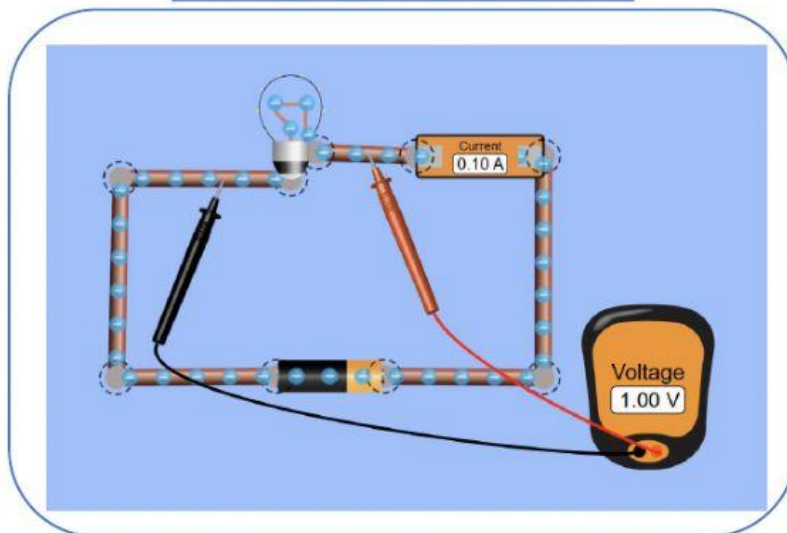Buatlah rangkaian listrik seperti berikut!



Tuliskan hasil percobaan kalian ke dalam tabel berikut!

Hambatan (R)	Tagangan (V)	Kuat Arus (I)	Keadaan Lampu
10 Ω	1 V		
10 Ω	5 V		
10 Ω	10 V		
10 Ω	15 V		
10 Ω	20 V		

Mengapa keadaan lampu pada tabel tersebut berbeda-beda terangnya? Jelaskan!

Dari tabel diatas apa yang mempengaruhi nilai dari kuat arus?

Dari percobaan yang telah kalian lakukan kesimpulan apa yang dapat kalian ambil