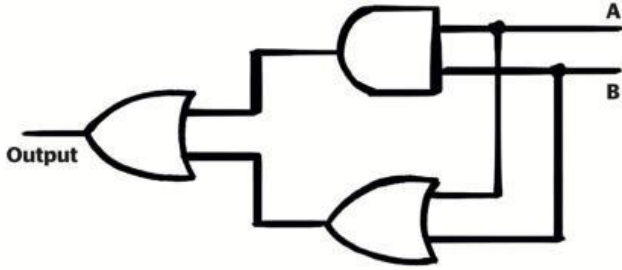


نشاط ختامي

هل يمكنك تحديد كافة مخرجات الدارة التالية ؟ عبّن الجدول أدناه :



المخرج	مدخل B	مدخل A
	0	0
	1	0
	0	1
	1	1

