

الوحدة الخامسة: أساسيات الكهرباء التيارية


من خلال دراستك السابقة لقانون أوم، ضع البيانات الآتية في مكانها الصحيح على الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل:

فولتميتر

أميتر

مقاومة

خلية كهربائية

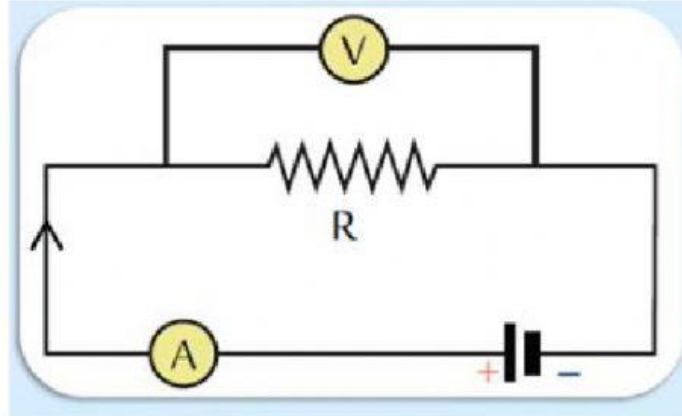

جزاك الله خير
وبارك فيك
وأثابك الجنة إن شاء الله