

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΙΣΧΥ


ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

	P(W)	P(KW)	t(h)	W(KWh)
Θερμοσίφωνο	300		1	
Κουζίνα	2000		1	
Λαμπτήρας	60		1	
Ψυγείο	100		1	

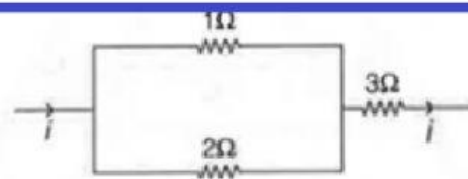
2. Στο κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα, οι ισχύεις που αναπτύσσονται στις αντιστάσεις 1Ω , 2Ω και 3Ω έχουν αναλογία



(a) 1: 2: 3
(c) 6: 4: 9

(b) 4: 2: 27
(d) 2: 1: 27

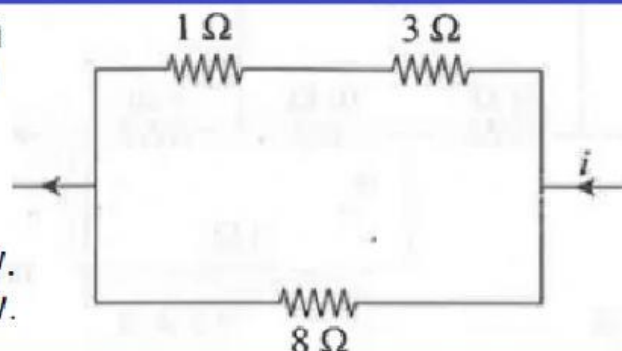
3. Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση 8Ω στο κύκλωμα του σχήματος είναι 2W. Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση 3Ω είναι



(a) 2.0W.
(c) 0.5W.

(b) 1.0W.
(d) 3.0W.

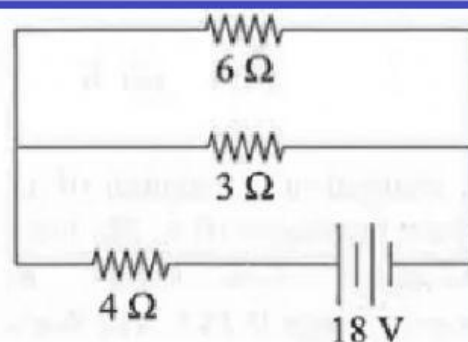4. Η συνολική ισχύς σε W που καταναλώνεται στο κύκλωμα του σχήματος είναι




(a) 16
(c) 54

(b) 40
(d) 4

5.

Η ισχύς που καταναλώνεται στο κύκλωμα του σχήματος είναι 30 Watt. Η τιμή του R είναι

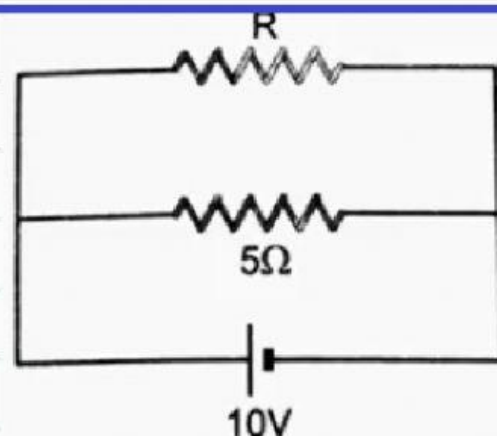 20Ω 10Ω 15Ω 30Ω 

6.


Στο κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα, η ισχύς που αναπτύσσεται στην αντίσταση 6Ω είναι 6 watt. Η ισχύς σε watt που αναπτύσσεται στην αντίσταση 4Ω είναι

16

9


6

4

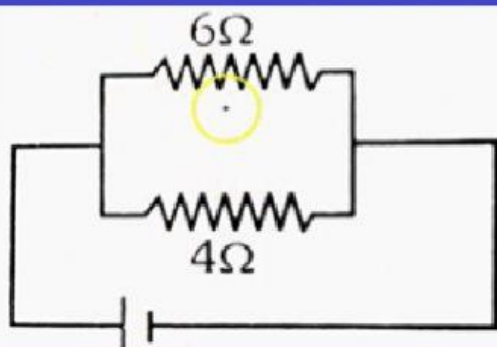


7.

Στο κύκλωμα του σχήματος ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του r σε Ω έτσι ώστε η ισχύς που αναπτύσσεται στην αντίσταση r να είναι η μέγιστη;

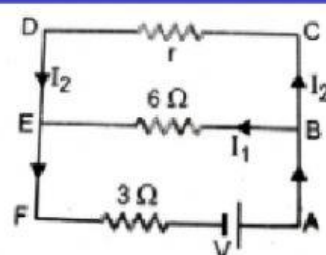 2Ω 3Ω 4Ω 6Ω 

8.

Στο ακόλουθο κύκλωμα, η αντίσταση 1Ω καταναλώνει ισχύ P . Εάν η αντίσταση αντικατασταθεί από 9Ω , η ισχύς που καταναλώνεται σε αυτήν είναι

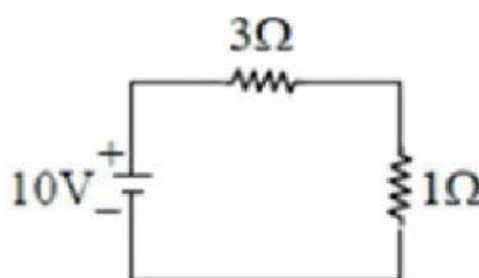(A) P (B) $3P$ (C) $9P$ (D) $P/3$ 

9.

Μια αντίσταση R_1 καταναλώνει ισχύ P όταν συνδέεται με μια συγκεκριμένη πηγή. Εάν η αντίσταση R_2 τεθεί σε σειρά με την R_1 , η ισχύς που καταναλώνεται από την R_1

Μικραίνει

Αυξάνει

Μένει ίδια