



LKPD PAM 1

For Visual & Auditori Type



Perhatikan video berikut ini

Task 1 : Susunlah Kebutuhan Komponen sesuai dengan informasi yang disampaikan video tersebut ! Tarik dari blok jawaban dan Simpan di blok jawaban Kosong disebelah Komponen yang tepat sesuai informasi di video

IC CD4026BE

Resistor 10 ohm

IC NE555

LED

saKlar Digital

Resistor 330 ohm


Blok Jawaban :



6 buah
1 buah
2 buah

4 buah
8 buah
5 buah

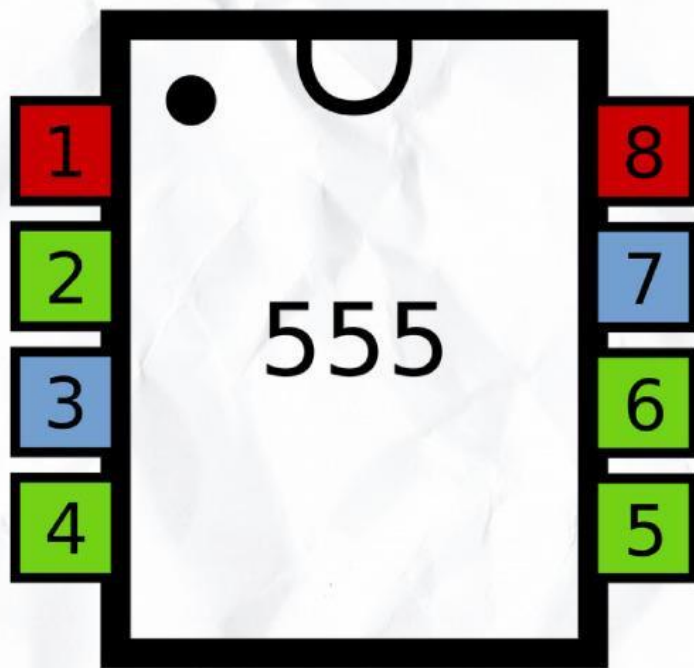Task 2 : Berikan tanda panah yang tepat untuk data sheet IC Timer NE555 dibawah ini dengan menarik anak panah ke fungsi pin yang tepat !



- RESET
- TRIG
- GND
- CTRL
- VCC
- DIS
- THR
- OUT

Task 3 : Settinglah output dari IC 4026 Ke Komponen 7-Segment

