

ورقة عمل تفاعلية

العالم/ة الصغيرة/ة :

مع حبي معلمتك منيرة ..

الوحدة السابعة : الطاقة

الدرس الأول : الكهرباء

الصف : الرابع ()

المهارة المكتسبة:

- مطابقة المفردات والمفاهيم بالعبارات المناسبة لها بشكل صحيح

السؤال الأول : ضع الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح :

ينطفئ



التوالي

التوازي

لا ينطفئ

مسار واحد

عدة مسارات

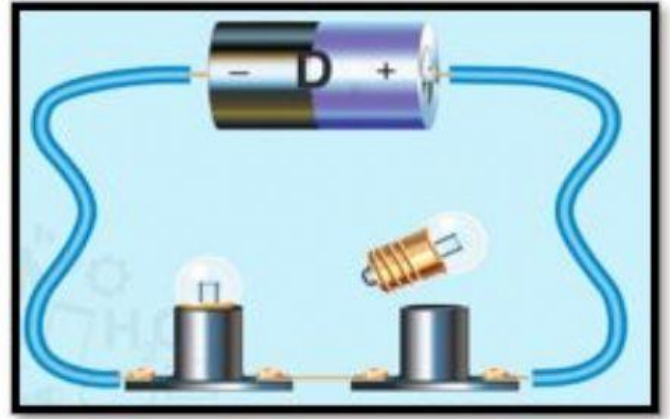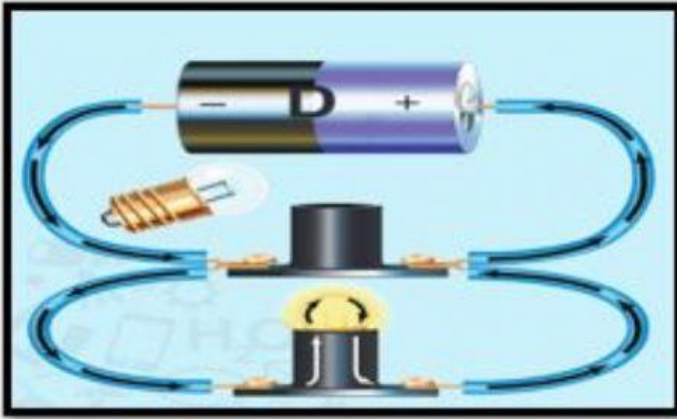

- الشكل يمثل التوصيل على

- إذا أنطفأ احد المصابيح
الآخر

- يتدفق التيار في

- الشكل يمثل التوصيل على

- إذا أنطفأ احد المصابيح
الآخر

- يتدفق التيار في