



Električna struja


RL1: Električni strujni krug




Ime i prezime:

1. Na slici i na shematskom prikazu strujnog kruga napiši koji su dijelovi jednostavnog strujnog kruga.

a)

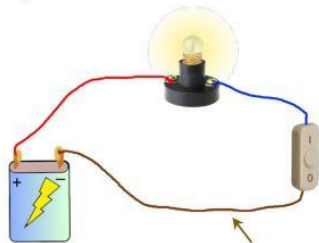


b)

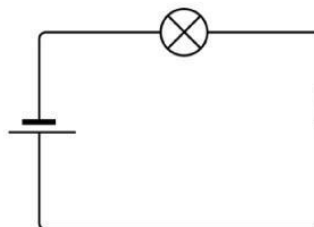

2. Svakom simbolu pridruži njegovo značenje.



otvoreni
prekidač

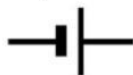


zatvoreni
prekidač



žaruljica



baterija

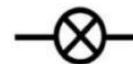

žica

3. Kako nazivamo uređaje koji neke druge oblike energije pretvaraju u električnu energiju?

3. Kako nazivamo uređaje koji električnu energiju pretvaraju u neke druge oblike energije koje trebamo?

4. Što od navedenog je izvor električne energije?

mikser

akumulator

generator

mobitel

bušilica

utikač

baterija

hidroelektrana

žica

žaruljica

fotonaponske ploče

dalekovod

vjetroelektrane

otpornik

5. Što od navedenog je potrošač električne energije?

mikser

akumulator

generator

mobitel

bušilica

utikač

baterija

hidroelektrana

žica

žaruljica

fotonaponske ploče

dalekovod

vjetroelektrane

otpornik