

ชื่อ:

คำชี้แจง: ให้นักเรียนนำคำมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้อง

หลอดไฟ

วงจรไฟฟ้า

สวิตช์

เซลล์ไฟฟ้า

มอเตอร์

สายไฟ

