
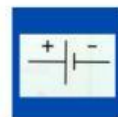


ใบงานที่ 6.2 เรื่อง การใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า

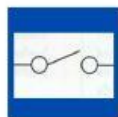คำชี้แจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพวงจรไฟฟ้า แล้วบอกหลักการของวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยใช้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า



หน้าที่อุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

หน้าที่อุปกรณ์

ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น