

الاسم:

اكمل/ي خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات التالية :

$$R = R_1 + R_2$$

تيار ثابت

دائرة التوالي

جهد ثابت

دائرة التوازي

المقاومات في
الدائرة الكهربائية

نوع الدائرة

المبدأ

المقاومة

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$