

1

Електричне коло

На місці пропусків напиши визначення

.Щоб слідкувати за значенням фізичних величин, що характеризують електричний струм, використовують

. Джерело струму, споживачі, вимірювальні прилади, з'єднані між собою провідниками, утворюють

2

Обери призначення складників електричного кола

Складник електричного кола	Призначення складника
Джерело струму 	
Споживач електроенергії 	
Дріт (провідник електричного струму) 	
Вимикач 	

3

Обери елементи електричного кола

Елемент електричного кола	Умовне позначення
	
	
	
	
	
	

4

Перетягни елементи електричного кола



1

Джерело струму

2

Вимикач

3




Споживач електроенергії

4

Дріт (провідник струму)



5

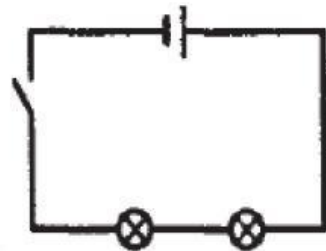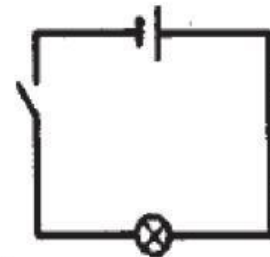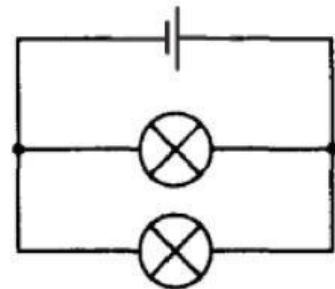З'єднай електричні кола з їх схемами. Вкажи тип з'єднання



Склади схему електричного кола, яке складається із джерела струму, з'єднувальних провідників, одного ключа, двох лампочок, з'єднаних паралельно, і дзвінка, з'єданого послідовно з першою лампочкою.

6

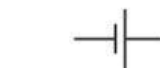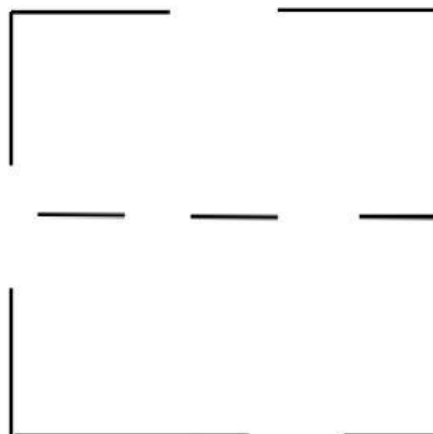

⊗ 1



⊗ 2



7

Перетягни елементи електричного кола на свої місця


Джерела струму



Вимикачі(ключі)



Дроти

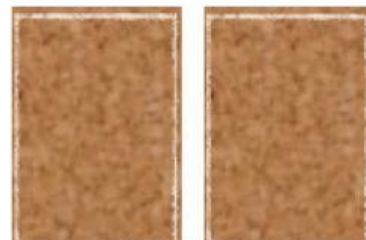

Споживачі електроенергії

