

วิทยาศาสตร์  
ป.6  
ครูดาoud


# ใบงานที่ 3.4

## การต่อหลอดไฟฟ้า




### 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


1.1 ภาพใดเป็นการต่อหลอดไฟ  
แบบขนาน

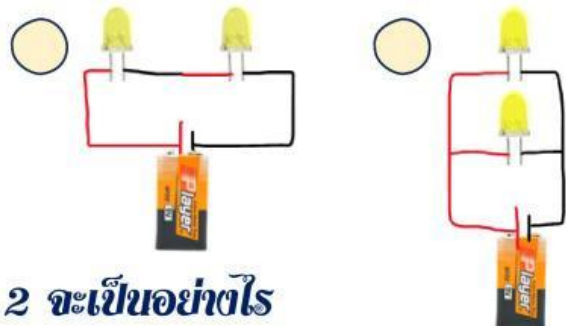

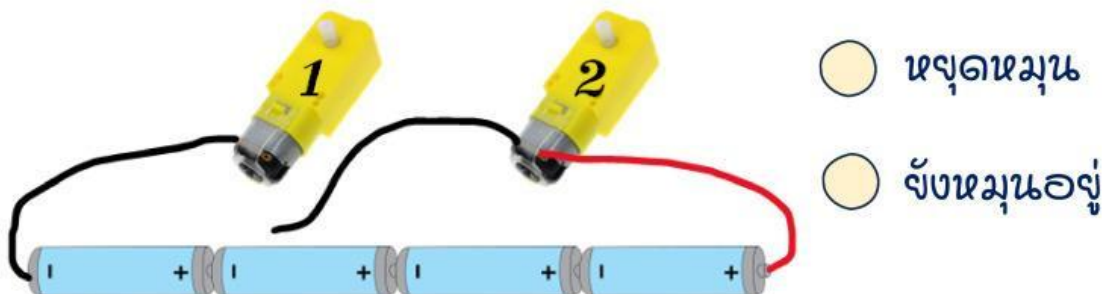
1.2 ถ้าสายมอเตอร์ 1 ขาดมอเตอร์ 2 จะเป็นอย่างไร


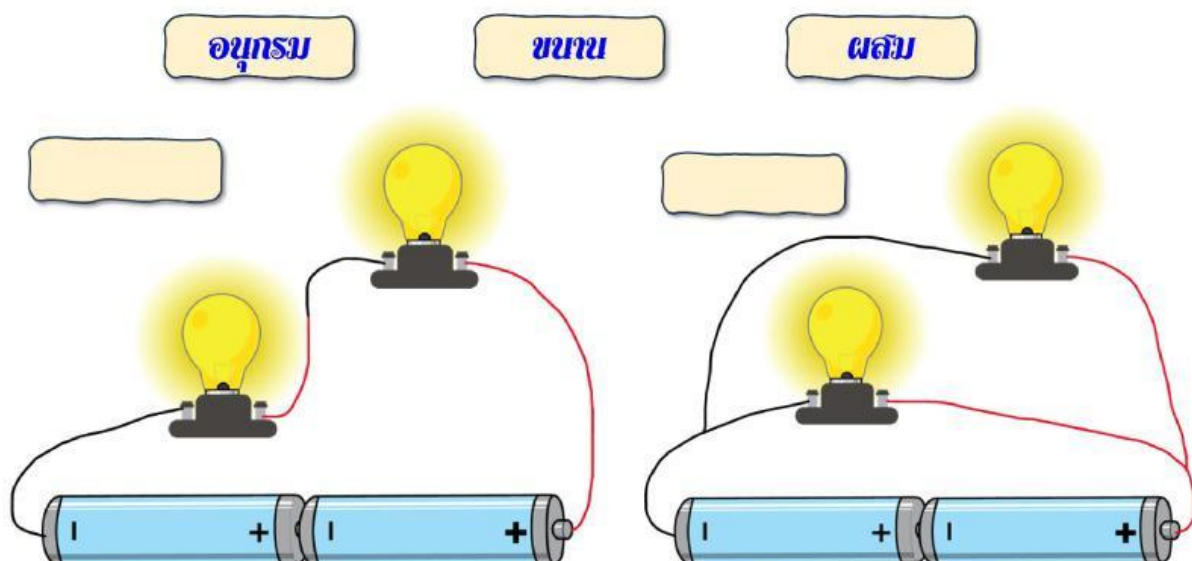
### 2. ให้นักเรียนลากคำตอบที่ถูกต้องวางลงในช่องของรูปภาพ


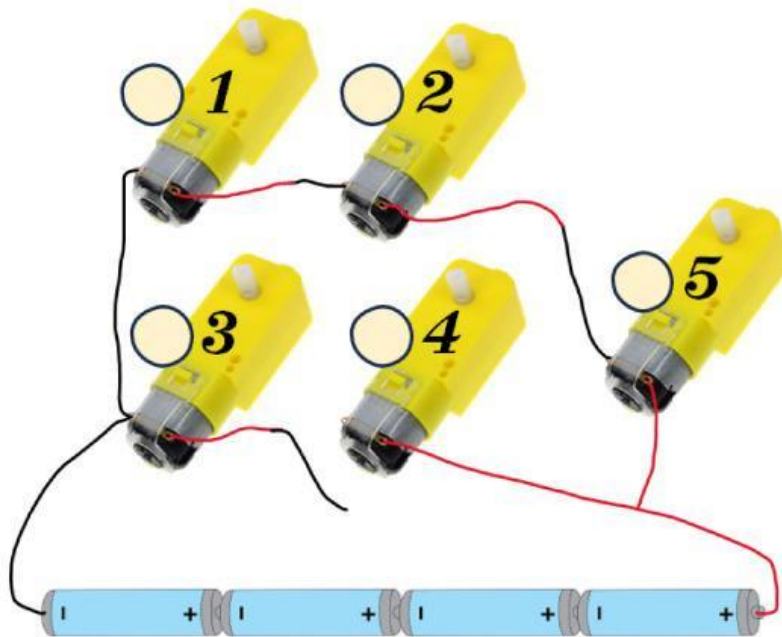
### 3. ให้นักเรียนเลือกภาพหมายเลขชุดเฟืองที่ยังหมุนได้อยู่



### 4. ให้นักเรียนลากสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้สอดคล้องกับภาพ

