

مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات

الصف :

اسم الطالبة:

تدريبات على البوابات المنطقية – ورقة عمل 1

اكمل ما يأتي:



نوع البوابة:

عدد المداخل والمخارج:

صف

عمود

يتكون جدول الحقيقة من:

المدخل			المخرج
A	B	C	D
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	