

مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات

الصف :

اسم الطالبة:

تدريبات على البوابات المنطقية – ورقة عمل 2

b. أنشئ جدول الحقيقة للبوابة NAND ذات ثلاثة مداخل.

<u>المداخل</u>			<u>المخرج</u>
A	B	C	D
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
0	0	1	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	