



ورقة عمل تفاعلية

1	ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح عند إضافة خلية أخرى على التوالي في الدائرة الكهربائية؟	A	تقل
		B	تزداد
		C	لا تتأثر
		D	ينطفئ المصباح
2	أي من الحالات الآتية تقلل من شدة إضاءة المصباح في دائرة كهربائية مغلقة؟	A	إزالة المفتاح من الدائرة الكهربائية.
		B	توصيل أجزاء الدائرة ببعضها على التوازي.
		C	زيادة عدد الخلايا الكهربائية الموصولة على التوالي.
		D	زيادة عدد المصابيح الكهربائية الموصولة على التوالي.
3	أي مادة من المواد التالية موصلة جيدة للكهرباء؟	A	الفضة
		B	المطاط.
		C	الخشب.
		D	البلاستيك.
4	أي المواد التالية لا تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها؟	A	الحديد.
		B	الذهب.
		C	النحاس.
		D	البلاستيك.
5	أي مادة من المواد التالية عازلة للكهرباء؟	A	الذهب.
		B	المطاط.
		C	النحاس.
		D	الألومنيوم.