



ไฟฟ้า

คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม

10



วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว


เด็กๆ จัปคู่ภาพสัญลักษณ์ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน

1




สวิตช์ (วงจรเปิด)

2

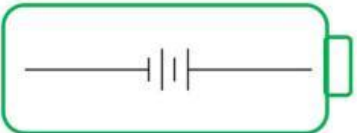


สายไฟฟ้า

3

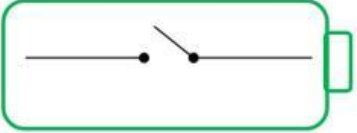


แบตเตอรี่

4

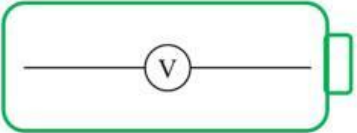


แอมมิเตอร์

5

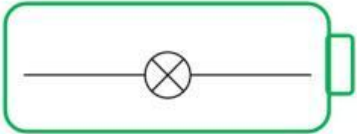


เซลล์ไฟฟ้า

6

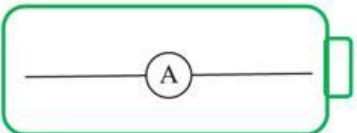


ความต้านทาน

7

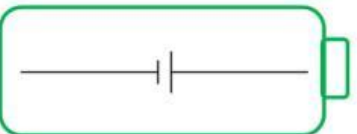


โวลต์มิเตอร์

8

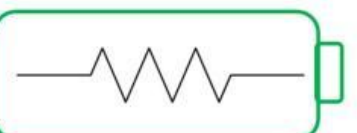


หลอดไฟฟ้า

9

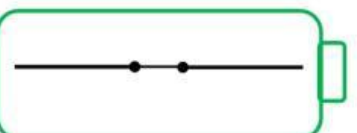

ออกไฟฟ้า

10

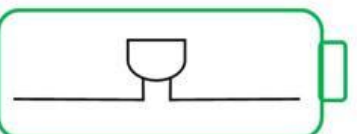

สวิตช์ (วงจรปิด)

ชื่อ-สกุล

เลขที่

ชั้น