



Arisia Senisti Ariffany (23530229)

Rangkaian Listrik


Belajar
Bersama
Bu Aris



Klik Disini



Komponen Rangkaian
Listrik Sederhana

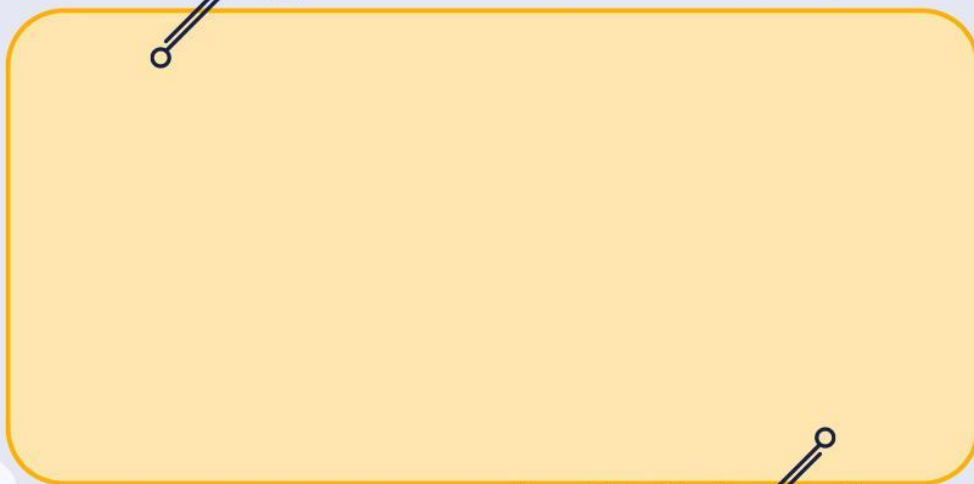

Rangkaian Seri dan
Rangkaian Paralel



Ayo kita
bermain
game!



Klik Disini



Latihan
Soal




1

Ciri-ciri rangkaian paralel yang tepat adalah

- ☐ Arus listrik mengalir melalui cabang
- ☐ Membutuhkan banyak kabel
- ☐ Digunakan pada instalasi rumah
- ☐ Disusun secara berurutan

2

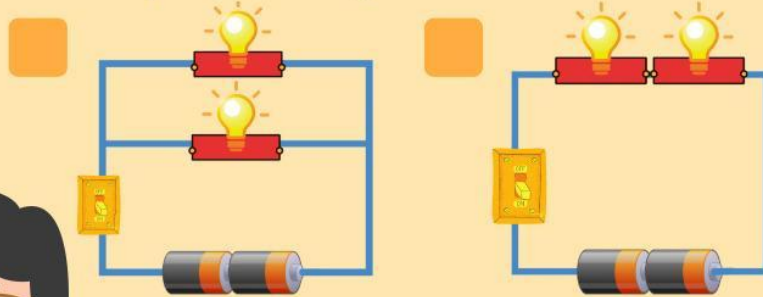Diantara kedua gambar, mana yang menunjukkan rangkaian seri?



Ayo kita bertukar cerita
dan perasaan hari ini!

