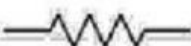
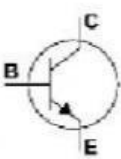



ชื่อ-สกุล เลขที่

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้ถูกต้อง นำรูปและสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ในตารางด้านซ้าย ลากมาเติมในช่องว่างด้านขวาให้ถูกต้อง


รูป	สัญลักษณ์	ไดโอด
		หน้าที่ : รูป สัญลักษณ์
		ทรานซิสเตอร์ หน้าที่ : รูป สัญลักษณ์
		ตัวเก็บประจุ หน้าที่ : รูป สัญลักษณ์
		ไดโอดเปล่งแสง (LED) หน้าที่ : รูป สัญลักษณ์
		ตัวต้านทาน หน้าที่ : รูป สัญลักษณ์

ชื่อเล่น

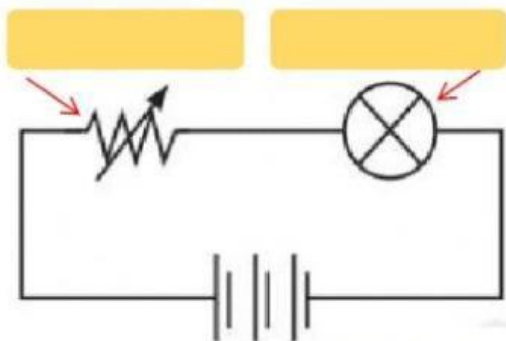
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกตเลือกคำตอบที่ถูกต้อง




การต่อวงจรแบบ

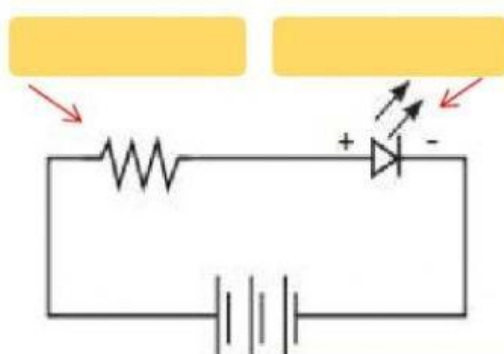


การต่อวงจรแบบ

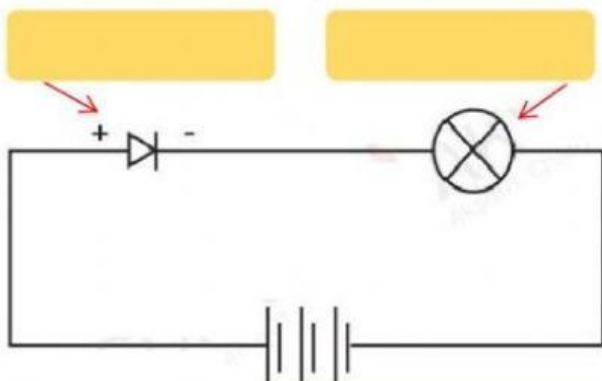


การต่อวงจรไดโอด

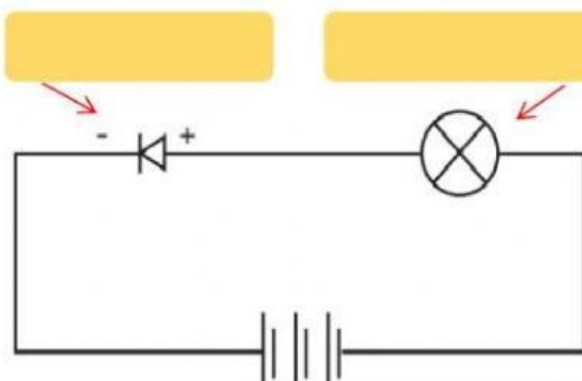

การต่อวงจรไดโอด

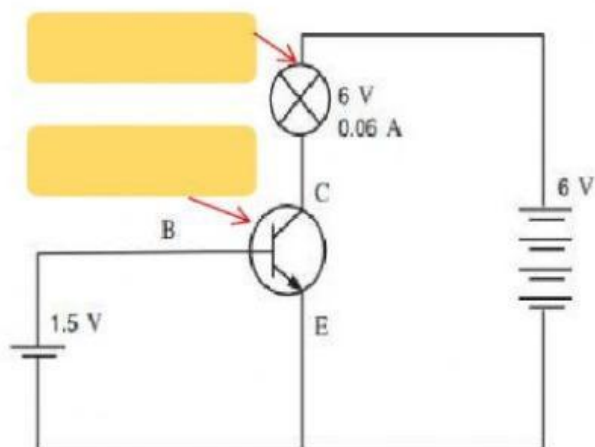

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์

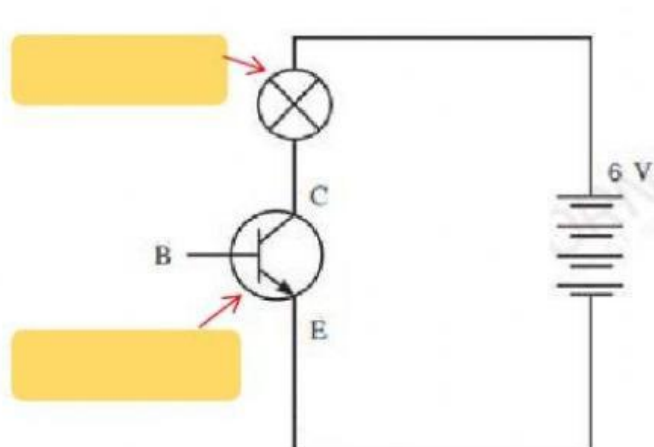

การต่อวงจรทรานซิสเตอร์