



### Ayo, Kita Selesaikan

Manakah rangkaian listrik pada Tabel 5.1 yang merupakan jenis rangkaian listrik tertutup dan jenis rangkaian listrik terbuka? Jelaskan dan berikan alasanmu.

**Tabel 5.1** Rangkaian Listrik Tertutup dan Listrik Terbuka

| No | Gambar                                                                            | Jenis Rangkaian | Penjelasan/<br>Alasan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  |  |                 |                       |
| 2  |  |                 |                       |

| No | Gambar                                                                            | Jenis Rangkaian | Penjelasan/ Alasan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 3  |  |                 |                    |
| 4  |  |                 |                    |
| 5  |  |                 |                    |

Sumber: Dok. Kemdikbud

**Gambar 5.2** Berbagai Rangkaian Listrik

**Apa yang perlu kamu diskusikan?**

Jelaskan apa perbedaan dari rangkaian listrik tertutup dan terbuka?