




ชื่อ-นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

ชื่อ-นามสกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ?

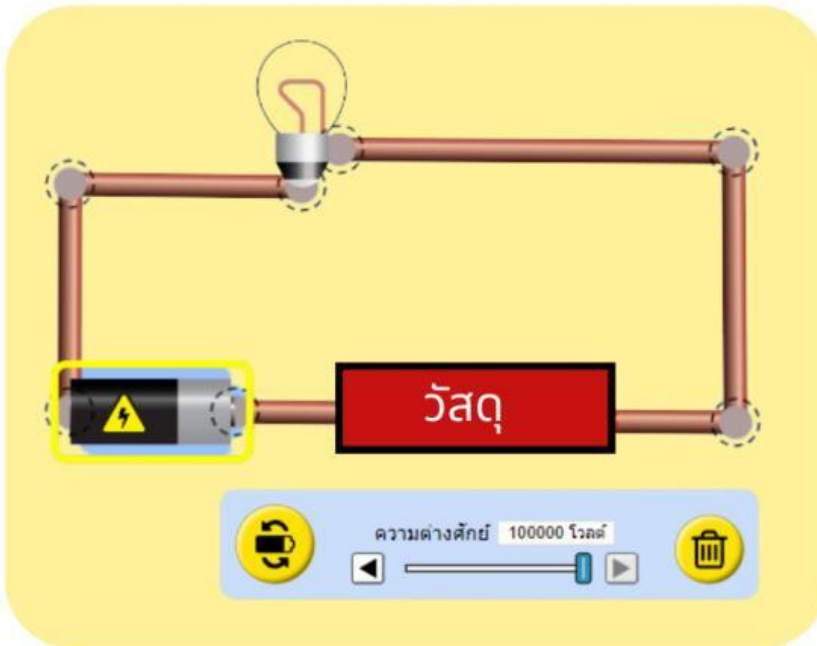จากภาพวงจรไฟฟ้า เมื่อนำวัสดุแต่ละชนิดต่อเข้าไปในวงจรจะทำให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่าง



หลอดไฟสว่าง	หลอดไฟไม่สว่าง

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า

วัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า