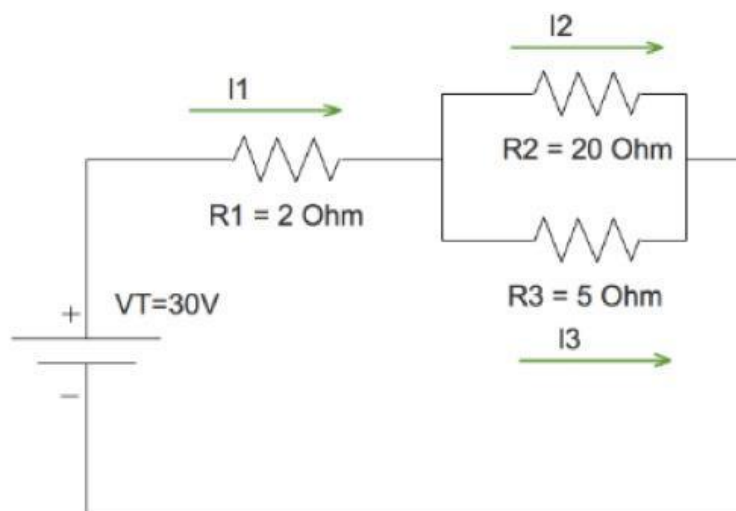


Resol el següent circuit:



	TOTAL	R1	R2	R3
V	30 V	V	V	V
R	Ω	$2\ \Omega$	$20\ \Omega$	$5\ \Omega$
I	A	A	A	A
P	W	W	W	W