

ไฟฟ้า

ชื่อ - สกุล

การตำบล.....

ให้โยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบและหน้าที่ของวงจรไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ●

- หากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจร โดยปลดสายไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตช์ขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้จะเรียกว่า

วงจรเปิด ●

- ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า

สายไฟฟ้าหรือ
ตัวนำไฟฟ้า ●

- ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ


แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ●

- ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้า

จับคู่แผนภาพวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้สัมพันธ์กับภาพการต่อวงจรไฟฟ้า




●

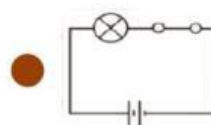

●




●

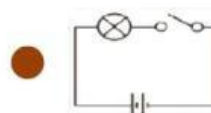

●



●

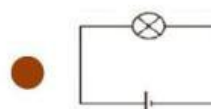

●



●



●