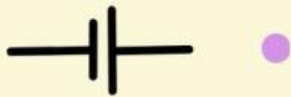


การต่อวงจรไฟฟ้า 1

ชื่อ - สกุล

การตอบ.....

▶ ให้จับคู่สัญลักษณ์ และข้อความให้สัมพันธ์กัน



● อัดไฟฟ้า



● แบตเตอรี่



● เซลล์ไฟฟ้า



● ตัวต้านทาน



● มอเตอร์




● หลอดไฟ



● สวิตช์

▶ วงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้เป็นวงจรไฟฟ้าแบบใด

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

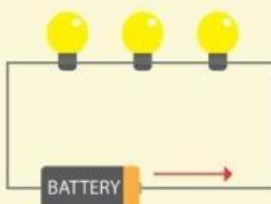

การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน

