

التمرين الأول :

أتعرف عناصر الدارة الكهربائية بكتابة اسم كل عنصر
مشار إليه بسهم

القاطعة

الخلية

الأسلاك

المصباح

