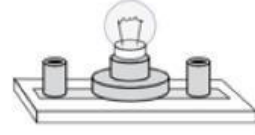


السؤال الأول: أصل بخط بين العنصر ودوره في الدارة الكهربائية البسيطة :

دور العنصر في الدارة	العنصر
● تُنقل الشحنات الكهربائية عبرها	●  بطارية
● الأداة التي تستهلك الطاقة من المصدر	●  أسلاك
● مصدر الطاقة في الدارة الكهربائية	●  مِصباح كهربائي

السؤال الثاني: أحدد الدارة الكهربائية التي يضيء المِصباح فيها ؟

