

ชื่อ - สกุล _____ ชั้น _____ เลขที่ _____



การต่อวงจรไฟฟ้า




ว 2.3 ป.6/5 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน




คำชี้แจง : ดูภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1

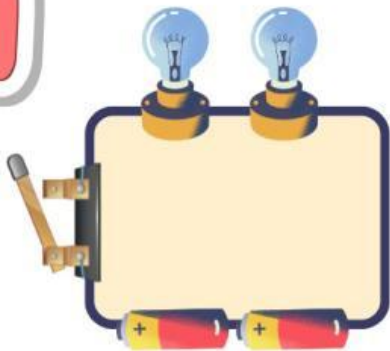

- เป็นวงจร.....
- ต่อหลอดไฟแบบ.....
- จำนวนเซลล์ไฟฟ้า.....เซลล์
- จำนวนหลอดไฟ.....หลอด
- เป็นสวิตช์.....

2

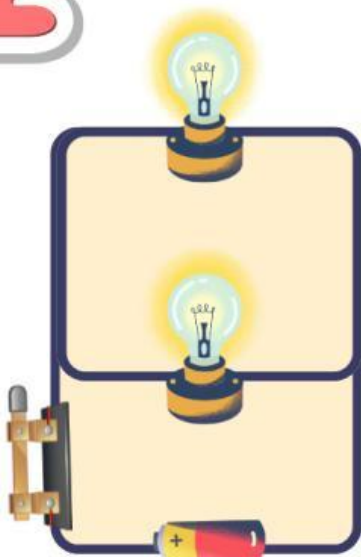

- เป็นวงจร.....
- ต่อหลอดไฟแบบ.....
- จำนวนเซลล์ไฟฟ้า.....เซลล์
- จำนวนหลอดไฟ.....หลอด
- เป็นสวิตช์.....

ครูก้อย :)