
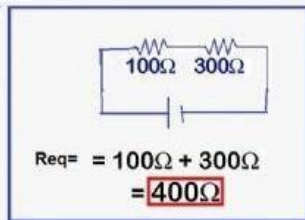


$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots R_n$$
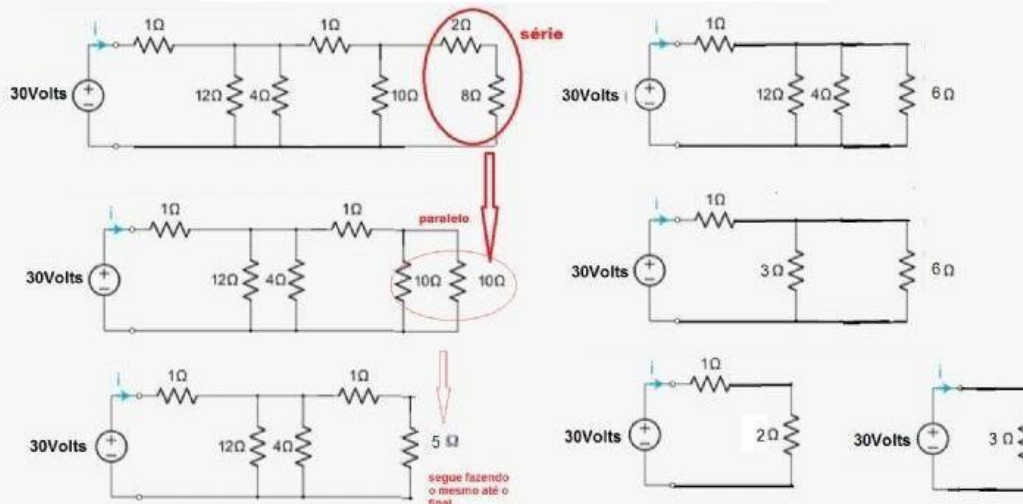
$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \frac{1}{R_n}} \text{ ou se forem dois apenas } \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



ตย. การหาค่าความต้านทาน



$r \cdot i = U$
 $3 \cdot i = 30 \quad i_{\text{total do circuito}} = 10 \text{ A}$

แบบทดสอบ จงหาค่า R รวม

